 


Q1


```
module block1(input[2:0] D,input A,B, output OUT);  
or(OUT,D[0]&D[1],!(D[2]^A^B));  
endmodule
```



 Q2


1

```
module half_sub(input X,Y,output D,B);  
wire S1;  
assign D = X^Y;  
assign S1 = !X;  
assign B = S1 & Y;  
endmodule
```



2
 
```
module half_add(input A,B, output S,C);
  assign S = A^B;
  assign C = A&B;
endmodule
```



3

Top module

```
module add_or_sub(input [1:0] IN, input SEL, output SUM, CARRY);
  wire ca,cs,sa,ss,c;
  half_add add(IN[1],IN[0],sa,ca);
```

```
half_sub sub(IN[1],IN[0],ss,cs);  
mux_2x1 mux_sum(ss,sa,!SEL,SUM);  
mux_2x1 mux_carry(!cs,!ca,!SEL,c);  
assign CARRY = !c;  
endmodule
```

2x1 mux:

```
module mux_2x1(input a,b,sel, output out);  
assign out = (sel)?b:a;  
endmodule
```

half adder and half subtractor are above

